



Собрать электрическую цепь. Измерить силу тока на участке АВ и напряжение на участке ВС.