



Собрать электрическую цепь. Измерить силу тока на участке AD и напряжение на участке BC.