



Собрать электрическую цепь. Измерить напряжение на участке CD и силу тока на участке AB.